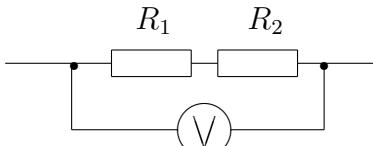


## Варыянт 1

- Якая з прыведзеных формул не праўдзіцца пры паслядоўным злучэнні праваднікоў?
    - $R = R_1 + R_2$
    - $U = U_1 = U_2$
    - $I = I_1 = I_2$
    - $U = U_1 + U_2$
  - Супраціўленні рэзістараў, паказаных на рысунку, роўныя 5 Ом і 10 Ом. Сіла току ў ланцугу роўная 20 мА. Якімі будуть паказанні амперметра?
- 
- Супраціўленне кожнага рэзістара з паказаных на рысунку, роўнае 10 Ом. Поўная сіла току ў ланцугу складае 0,1 А. Вызначыць поўнае супраціўленне ланцуга і колькасць цеплыні, якая вылучыцца ў ім за 1 хв.
  - Чаму пры праходжанні пераменнага току праз лямпачку ў той момант, калі ток розны нулю, яна не гасне?
  - Якую даўжыню ніхромавага дроту сечэннем  $0,5 \text{ mm}^2$  трэба ўзяць для награвальніка, каб пры дапамозе яго нагрець за 20 хв 2 л вады ад  $20^\circ\text{C}$ ? Да кіпення пры напружжанні ў ланцугу 120 В? Лічыце, што вада атрымлівае 80% усёй вылучаемай цеплыні.

## Варыянт 2

1. Якая з прыведзеных формул не праўдзіцца пры паралельным злучэнні праваднікоў?


(a)  $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

(b)  $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$


(c)  $I = I_1 + I_2$

(d)  $U = U_1 + U_2$

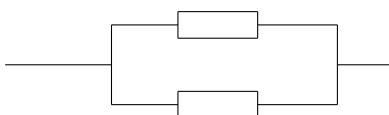
2. Якая колькасць цеплыні вылучаеца ў прыведзеным ланцугу за 5 хв, калі супраціўленні рэзістараў роўныя 5 Ом і 10 Ом, а напружанне на канцах ланцуга роўнае 20 В?



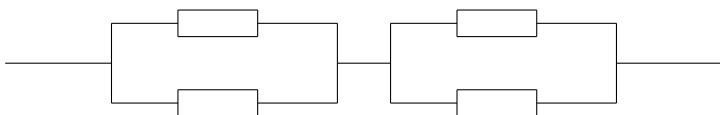3. Супраціўленне кожнага з рэзістараў, прадстаўленых на схеме, роўнае 2 кОм. Разлічыць поўнае супраціўленне лануга і ягоную магутнасць, калі поўны ток, які па ім працякае, складае 1 А.



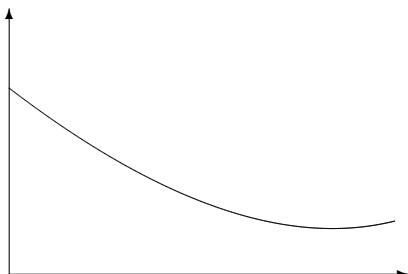4. На рысунку прыведзены графік залежнасці супраціўлення рэчыва ад часу. Да якога класу прыналежыць дадзенае рэчыва?



5. Якую даўжыню ніхромавага дроту сеченнем  $0,5 \text{ mm}^2$  трэба ўзяць для награвальніка, каб пры дапамозе яго нагрець за 20 хв 2 л вады ад  $20^\circ\text{C}$  да кіпення пры напружанні ў ланцугу 120 В? Лічыце, што вада атрымлівае 80% усёй вылучаемай цеплыні.